

國立高雄應用科技大學
101 學年度碩士班招生考試
電子工程系


准考證號碼□□□□□□□□□□
(考生必須填寫)

電子學（甲組）

試題 共 3 頁，第 1 頁


- 注意：a. 本試題共 5 題，每題 20 分，共 100 分。
b. 作答時不必抄題。
c. 考生作答前請詳閱答案卷之考生注意事項。

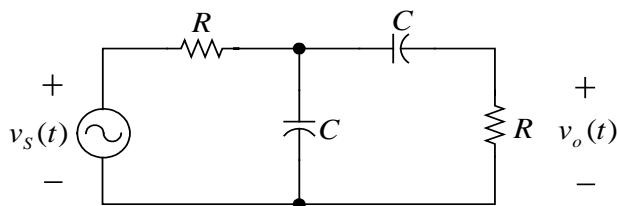1. Find the transfer function $A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$ by using the following method:
(a) Network analysis method;
(b) Time constant method.




2. If $\beta = 150$, $V_s = 10mV (rms)$, then find:

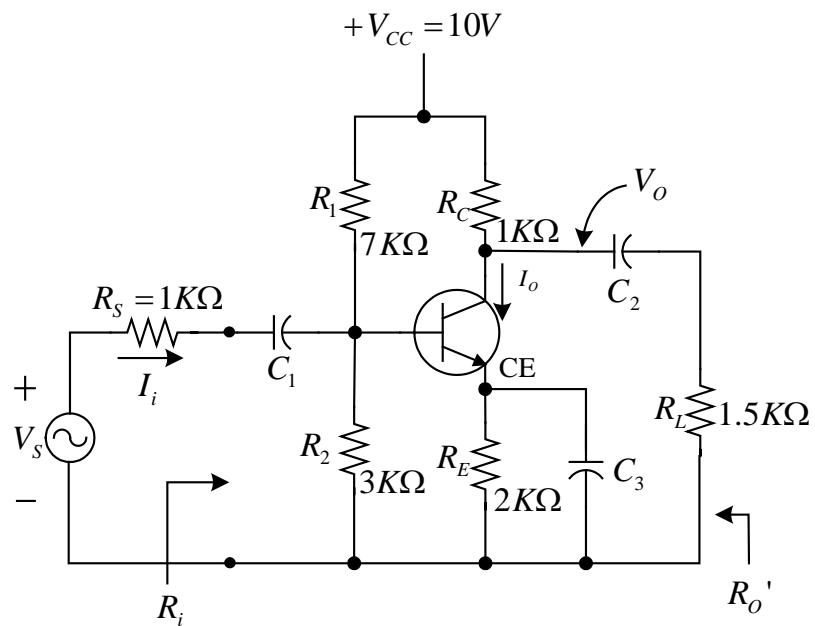- (a) The operation point (Q point) and V_o under dc source;
- (b) The values of R_i , I_o , and R'_o under ac source.




3. Find the values of I_D and V_o in the following cases:

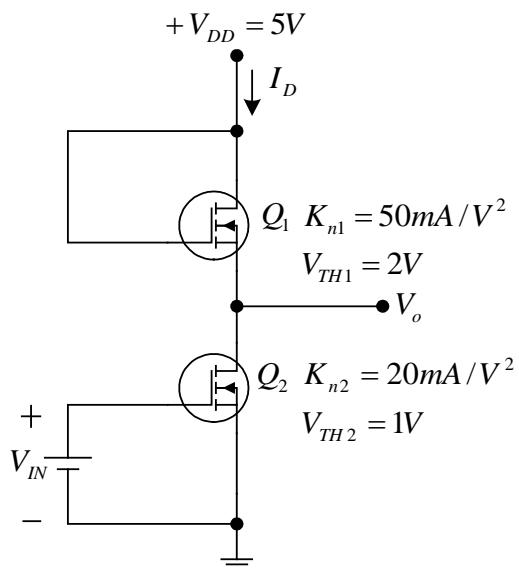- (a) $V_{IN} = 5$ V;
- (b) $V_{IN} = 3$ V.




4. Find the value of V_o or $v_o(t)$ in the following circuits:

(a)

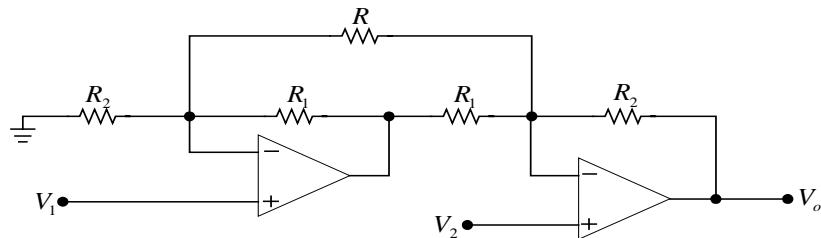

(b)

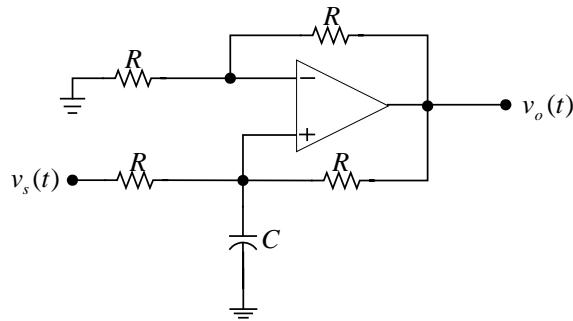

5. (a) Find the function $A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$ in the following circuit;

(b) Find the values of ω_0 and Q;

(c) Determine the type of the filter circuit.

