

所別：機械工程學系光機電工程碩士班 甲組(機電系統控制)(一般生) 科目：電路學 共 1 頁 第 1 頁
本科考試可使用計算器，廠牌、功能不拘 *請在試卷答案卷(卡)內作答

1. (20分) 三顆電池，各自的開路電壓以及內阻如下 $6.2V\ 0.31\Omega$, $5.8V\ 0.29\Omega$, $6.4V\ 0.32\Omega$ ，當它們並聯在一起時，

A> 請問不加負載時以三用電表量兩端點間跨電壓會得到幾伏特?


B> 又請問加了 0.5 歐姆燈泡負載時，燈泡流過多少電流?

C> 假設燈泡的發光效率為 90%，請問有多少瓦的光從燈泡發射出來?


2. (15分) 請計算在 $2kHz$ 下，串聯 $0.5\mu F$ 及 50Ω 電阻的 complex impedance, complex admittance, 同時計算在相同頻率下具有相同複數電抗的 R-C 並聯電路其 R 值及 C 值為多少?

3. (25分) 請推導圖 3, R_L 上跨電壓(只算交流成份)對 AC 訊號源的放大率。

(圖 3)

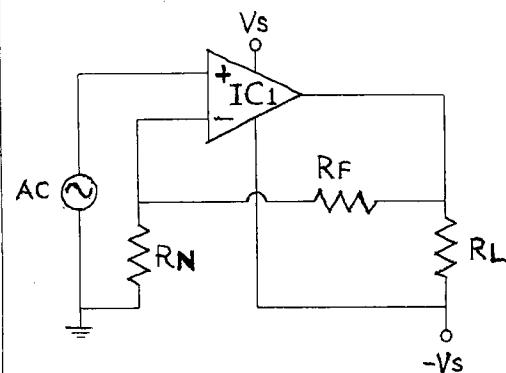

(圖 4)

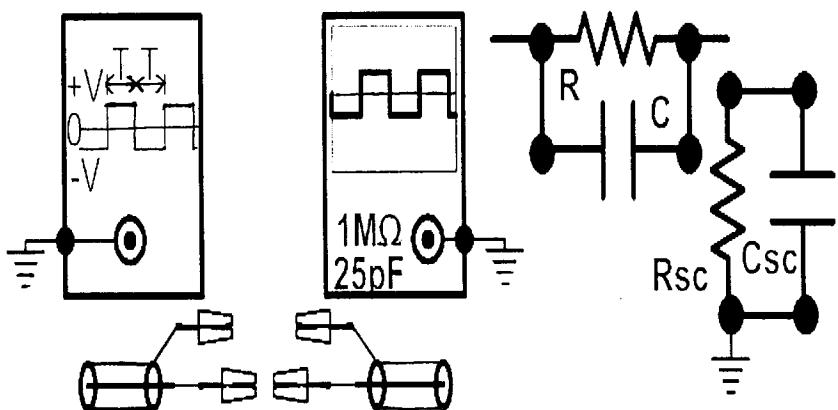

4. (40分) 4.1) 請問(圖 4)內的理想電壓源產生的 穩定的不斷重複的正負對稱的方波訊號 內含了哪些不同的頻率成分？ 4.2)

我們想把這個訊號接到示波器上顯示，而示波器的輸入訊號接頭旁邊標示了 $1M\Omega\ 25pF$ ，請在你的答案卷上繪製你的接線圖 wiring diagram 以標示你的訊號產生器、同軸訊號線、以及示波器之間的必要的相連接處及接地處，根據您的接線圖繪製描述這個電路的電路特性的電路示意圖 schematic diagram， 4.3) 繢 4.2 現在想要在示波器上能夠看到如圖所示的穩定的波形，該注意調整示波器的哪些調整鈕? a) 波形穩定? b) 波形從螢幕左緣內開始顯示? c) $0V$ 的位置吻合螢幕縱軸的中心線? d) 波型顯示從下降緣的中間開始? e) 螢幕可以顯示至少兩個但不多於三個週期? 4.4) 繢 4.2 現在想按照 4:1 比例衰減後，給示波器顯示，請問我們該在示波器與訊號源之間串接多大的電阻 R 才能使直流成分滿足所需的衰減比例? 4.5) 如果我們希望方波波型在衰減後不變形，那你在頻率響應上的設計要求會是什麼？ 請問在 R 上並聯什麼值的電容可以達到這個要求？

參
考
用