

科目：電子學二(電路)


適用：電機系

編號：352

考生注意：


1. 依序作答，只要標明題號，不必抄題。
2. 答案必須寫在答案卷上，否則不予計分。
3. 限用藍、黑色筆作答；試題須隨卷繳回。

本試題
共 / 頁
第 / 頁

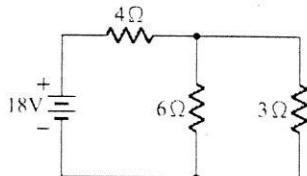
一、請計算下圖經過 3Ω 電阻的電流 = ? (10%)

二、下圖 a、b 兩端間的諾頓等效電阻



與諾頓等效電流分別為？(10%)

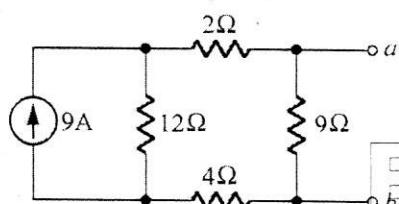三、若下圖電路已達到穩定，則 V_C 之值


為多少？(10%)

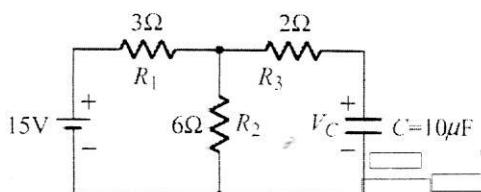四、下圖中，應調整 R_L 為下列何值

時，始可獲得最大功率輸出？(10%)

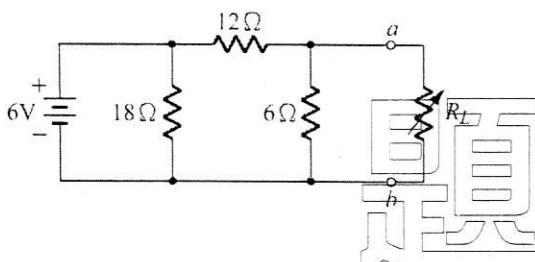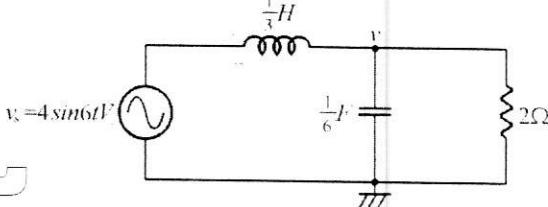五、求下圖出穩態節點電壓 v 。(20%)

六、計算下圖電路的增益

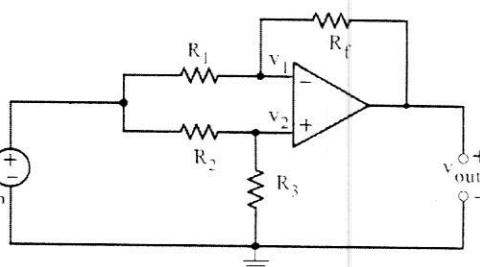 $(Gv = V_{out}/V_{in})$ 。(20%)

七、請問下面的電路圖，初始條件

 $V_C(0^-) = 0$ ，請推導出 $V_C(t)$ ， $t > 0$ 。

(20%)

