
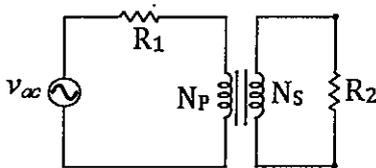


※ 考生請注意：本試題不可使用計算機。請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

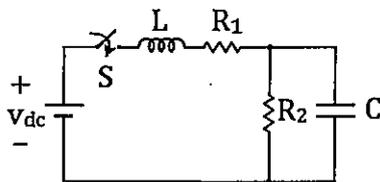
1. 電路如下圖所示，電壓 $v_{ac} = \sqrt{2}100\sin\omega t$ V， $R_1 = 4 \Omega$ ， $R_2 = 100 \Omega$ 。當此電路達到最大功率求出傳送至 R_2 時：a) 求變壓器 N_p/N_s 的區數比(5%)；b) 求出傳送至 R_2 的功率(5%)。



2. 電路如下圖所示，電壓 $V_{dc} = 40$ V， $L = 0.02$ H， $C = 0.4$ F， $R_1 = 4 \Omega$ ， $R_2 = 6 \Omega$ 。當開關 S 於時間 $t = 0$ 時，此開關短路，且電感的初始電流及電容的初始電壓為零。a) 時間 $t = 0$ 時，求流經 R_1 的電流。(5%)
b) 當此電路工作於穩態時：計算出求流經 R_1 的電流 (5%)； R_2 上的電壓 (5%)；及 L 所儲存的能量(5%)。



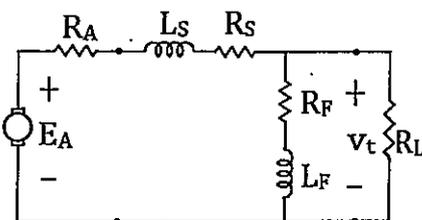3. 圖下所示電路為直流發電機的等效電路，其中 $R_A = 0.8 \Omega$ ， $R_S = 1.2 \Omega$ ， $R_F = 40 \Omega$ ， $R_L = 10 \Omega$ ，發電機之輸出端電壓 $V_t = 200$ V。求 a) 發電機內部所發出的電壓 V_G (5%)。b) 發電機的電樞電流(5%)。c) 發電機電樞的輸出功率 (5%)。d) 發電機的效率 (5%)。



4. 若一系統之狀態空間表示法(state space representation)為

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t),$$


$$y(t) = [0 \ 1] x(t);$$

其中 $x(t)$ 為 2×1 狀態向量、 $u(t)$ 為輸入、 $y(t)$ 為輸出。

求該系統之狀態轉移矩陣(state transition matrix).

(15%)


5. 一閉迴路控制系統之方塊圖如下：

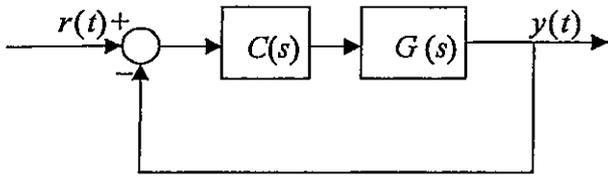

若輸入 $r(t)=H(t)$ (單位步階函數)，而 $G(s)=\frac{2}{s}$ ， $C(s)=\frac{1}{(s+3)}$ 。

(a). 求輸出 $y(t)=?$ (10%) (b). 求系統穩態誤差 (10%)

6. 一閉迴路控制系統之方塊圖如下：

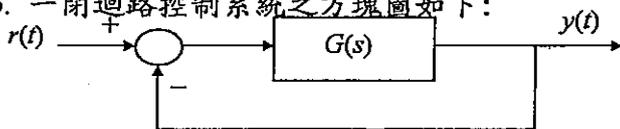

若 $G(s)=\frac{k}{s(s+5)(s^2+2s+5)}$ ，求使閉迴路系統為穩定之增益 k 的範圍。

(15%)