

國立臺北科技大學 100 學年度碩士班招生考試

系所組別：1523 自動化科技研究所乙組


第二節 電路學 試題 (選考)

第一頁 共二頁


注意事項：

1. 本試題共 7 題，配分共 100 分。
2. 請標明大題、子題編號作答，不必抄題。
3. 全部答案均須在答案卷之答案欄內作答，否則不予計分。

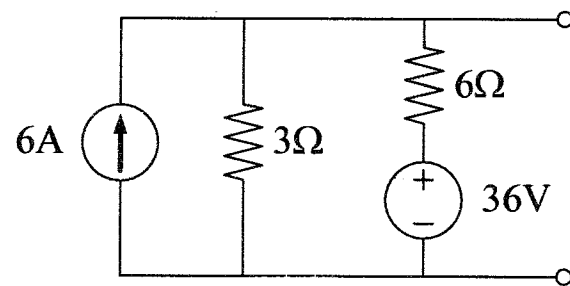
1. For the circuit shown below, find the Thévenin and Norton equivalent circuits. (20%)



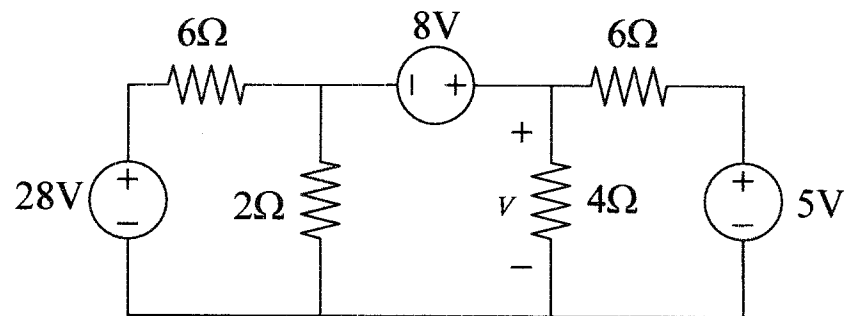
2. Find the voltage v in the circuit shown below. (10%)



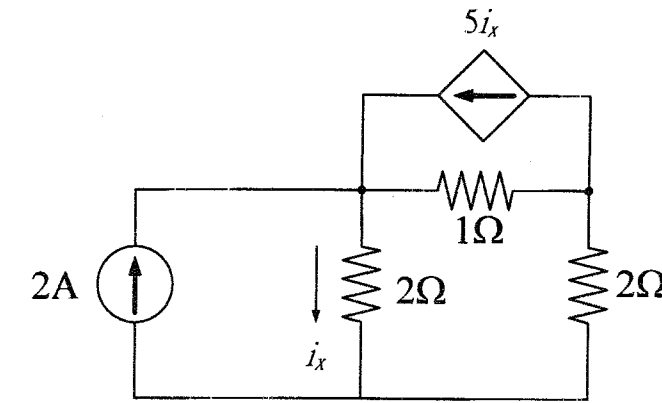
3. What is the equivalent impedance seen by the 2A current source? (15%)



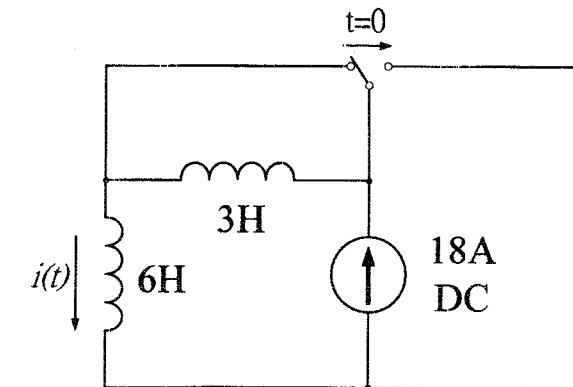4. Find the current $i(t)$ for $t > 0$ in the following circuit. (10%)




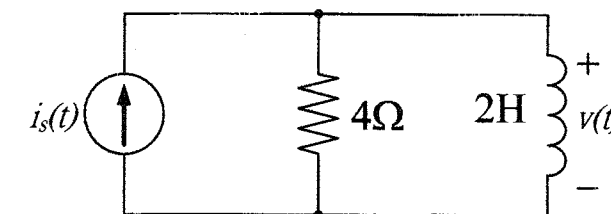5. For the circuit shown below, find the unit and step responses. (20%)



注意：背面尚有試題

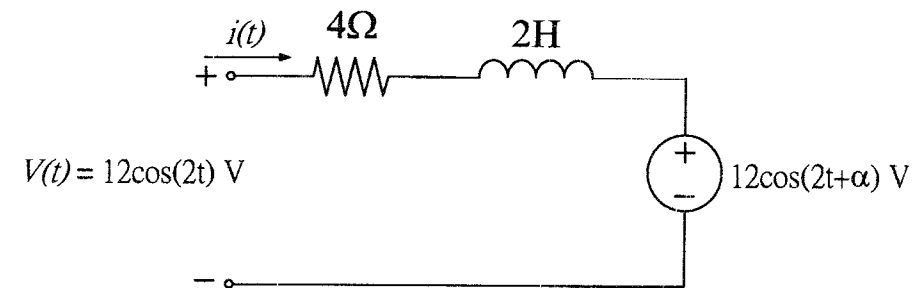6. Find the power absorbed by the circuit shown below for values of the voltage source phase angle $\alpha=0^\circ, 90^\circ$ and -90° . (15%)



7. For the two-terminal circuit shown below, find the power factor and the average power absorbed by the circuit. (10%)

