



國立臺灣海洋大學—00學年度研究所碩士班暨碩士在職專班入學考試試題

考試科目：電子學(含半導體元件物理)

系所名稱：電機工程學系碩士班固態電子組、系統工程暨造船
學系碩士班固態電子組(聯合招生*註二、三)

*可使用計算器

1.答案以橫式由左至右書寫。2.請依題號順序作答。

$N_D = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、 $N_A = 4 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 、 $m_n/m_0 = 0.23$ 、 $m_p/m_0 = 0.69$ 、 $m_0 = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 、
 $\epsilon_s = 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ 、 $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 、 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 、 $\mu_n = 1450$
 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 、 $\mu_p = 505 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 、 $L_p = 5\mu\text{m}$ 、 $L_n = 5\mu\text{m}$ 、 $E_g = 1.12 \text{ eV}$ 、 $A = 150 \times 150 \mu\text{m}^2$ ，在溫度 300K
下， $(\ln 5.19 = 1.64$ 、 $e^{-42} = 4.03 \times 10^{-10}$ 、 $e^{-21.6} = 3.87 \times 10^{-10}$ 、 $\ln(5.6 \times 10^{17}) = 40.8$ 、 $e^{(1/0.0259)} = 5.863 \times 10^{16}$)，
可利用括弧內最接近值來運算，以下單位均以 cgs 制表示。作答時，字跡力求工整，繪圖力求明確。

1. 假設有一個半導體，試求：

(1) 導電帶的電子濃度為 $n = 12 \left[\frac{2\pi m_n kT}{h^2} \right]^{\frac{3}{2}} e^{-(E_c-E_f)/kT}$ 、價電帶的電洞濃度為

$p = 2 \left[\frac{2\pi m_p kT}{h^2} \right]^{\frac{3}{2}} e^{-(E_f-E_v)/kT}$ ，假設無外加能量及偏壓下，試求在本質半導體中的 E_f 值

$(n=p)(3\%)$ 並在圖二中標示出來 (3%) 。 $(E_i$ 為能隙的中央)

(2) 承上題，此本質半導體本質濃度 n_i 值為何 (3%) ?

(3) 若 p 型半導體的摻雜濃度為 N_A ，n 型半導體的摻雜濃度為 N_D ，分別求出各自的少數載子濃度 $(np=n_i^2)(2\%)$ 及導電度 $\sigma(2\%)$ 。

(4) 若以(3) p 型半導體的摻雜濃度 N_A 、n 型半導體的摻雜濃度 N_D ，形成 pn 接面，求此 pn 接面的內建電位 $V_{bi}(3\%)$ 及空乏區寬度 $W(3\%)$ 。

(5) 假設 pn 接面中空乏區沒有電流產生；所有的電流來自中性區，中性區沒有電場，順向偏壓下的電流為少數載子的擴散電流，其中少數載子分布各為

$p_n(x) = p_{no}[(e^{qV/kT} - 1)e^{-(x-x_n)/L_p}] + 1$ 、 $n_p(x) = n_{po}[(e^{qV/kT} - 1)e^{(x+x_p)/L_n}] + 1$ ，其中 X_n 為

n 型半導體中的空乏區、 X_p 為 p 型半導體中的空乏區、 L_n 為 n 型中性區電洞的擴散長度、 L_p 為 p 型中性區電子的擴散長度，試求 $J_p(x_n)$ ($J_p = -qDpdP(x)/dx$) (3%) 及 $J_n(-x_p)$

$(J_n = qDndn(x)/dx)(3\%)$ 。

2. 如圖二所示，回答下列問題：

(1) 該電路為 _____ 電路 (1%) (串接電路還是疊接電路)。

(2) 該電路結合了 _____ 電路 (1%) 與 _____ (1%) 電路的優點(共射極、共基極、共集極)。

(3) 考慮該電路的高頻的頻率響應特性，試繪出該電路的高頻小訊號模型 (3%) 。

(4) 承上題，所繪出的高頻小訊號模型等效為圖三的電路，試求 $C_{M1}(3\%)$ 、 $C_1(3\%)$ 、 $C_2(3\%)$ 、

$Req(3\%)$ 。(以符號表示)


- (5) 假設 $V^+ = +10\text{ V}$ 、 $V^- = -10\text{ V}$ 、 $R_s = 0.1\text{ k}\Omega$ 、 $R_1 = 42.5\text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 20.5\text{ k}\Omega$ 、 $R_3 = 28.3\text{ k}\Omega$ 、 $R_E = 5.4\text{ k}\Omega$ 、 $R_C = 5\text{ k}\Omega$ 、 $R_L = 10\text{ k}\Omega$ 、 $C_{C1} = 100\text{ }\mu\text{F}$ 、 $C_{C2} = 100\text{ }\mu\text{F}$ 、 $C_E = 1\text{ }\mu\text{F}$ 、 $C_B = 100\text{ }\mu\text{F}$ 、 $C_L = 0$ 、 $\beta = 150$ 、 $V_{BE(on)} = 0.7\text{ V}$ 、 $V_A = \infty$ 、 $C_\pi = 35\text{ pF}$ 、 $C_\mu = 4\text{ pF}$ ，試求該電路的低三分貝頻率(5%)、高三分貝頻率(5%)、中頻帶增益(5%)。
- (6) 試說明 V^+ 、 V^- 、 R_s 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_E 、 R_C 、 R_L 、 C_{C1} 、 C_{C2} 、 C_E 、 C_B 、 C_L 、 V_A 、 C_π 、 C_μ 的功用或產生的原因(共 17%)。

3.如圖四所示，回答下列問題：


- (1) 試寫出巴克豪生準則(Barkhausen criterion)(2%)。
- (2) 試繪出 V_O 輸出波形(4%)。
- (3) 試求震盪頻率(3%)與持續震盪的條件(3%)(以符號表示)。

4.如圖五所示，回答下列問題：

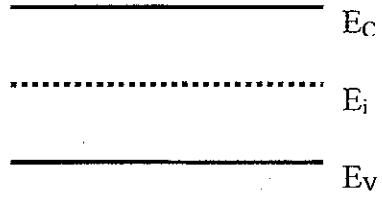
- (1) 試繪出 V_O 輸出波形(4%)。
- (2) 試求震盪頻率(3%)(以符號表示)。
- (3) 試以一個運算放大器、一個電容 C 、一個電阻 R 繪出 V_i 為輸入端、 V_{out} 為輸出端的積分器(2%)。
- (4) 假設 V_O 與 V_i 相接，試繪出 V_{out} 輸出波形(4%)。




圖一

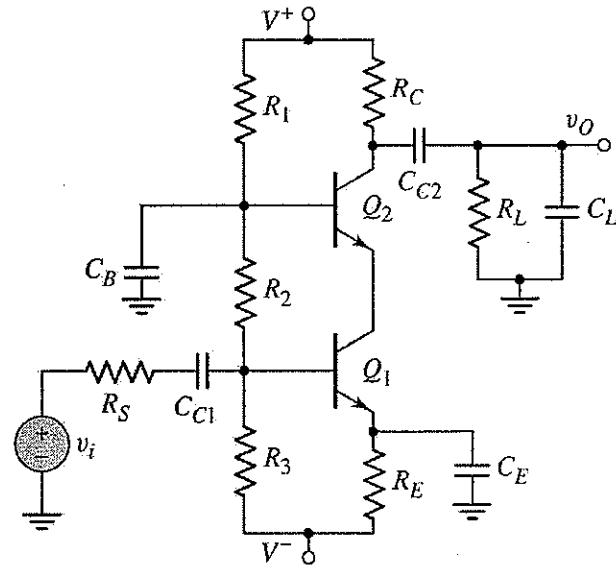


圖二

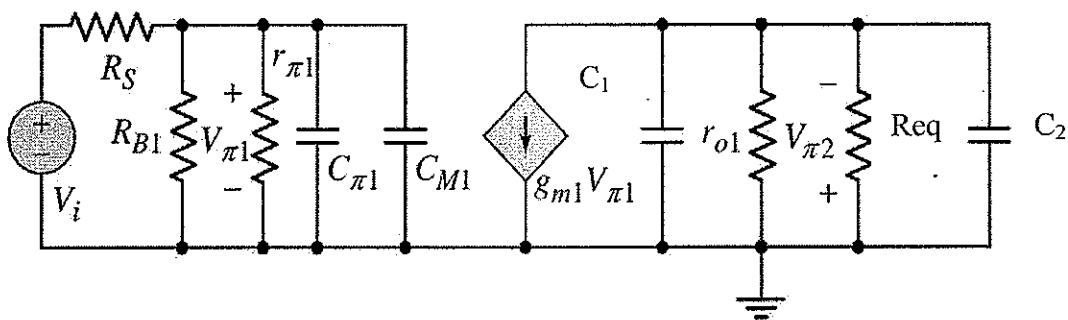

圖三

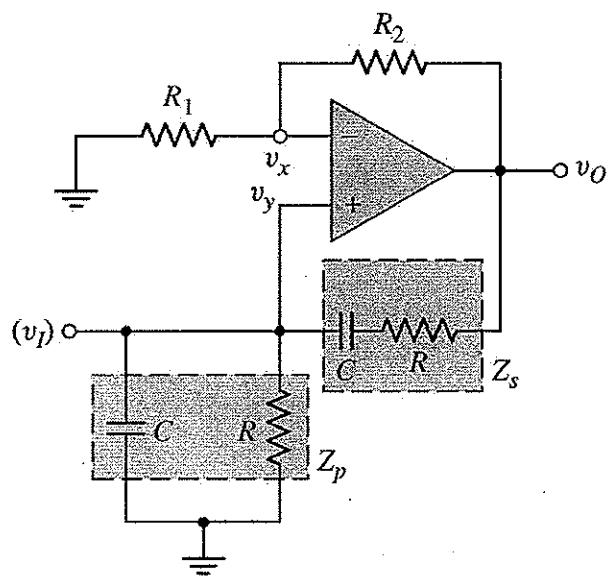

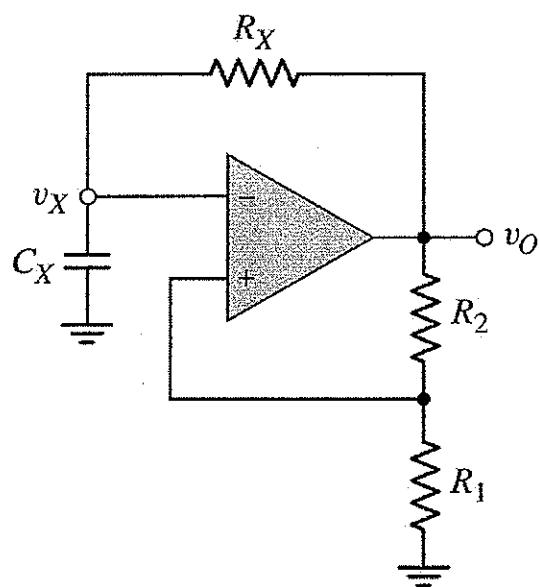圖四
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
Permission is granted for individual use only.



圖五