

# 國立臺北科技大學 108 學年度碩士班招生考試

系所組別：1111 機械工程系機電整合碩士班甲組


## 第二節 電子學 試題 (選考)

第一頁 共一頁


**注意事項：**

1. 本試題共四題，每題 25 分，共 100 分。
2. 不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在答案卷上。
3. 全部答案均須在答案卷之答案欄內作答，否則不予計分。

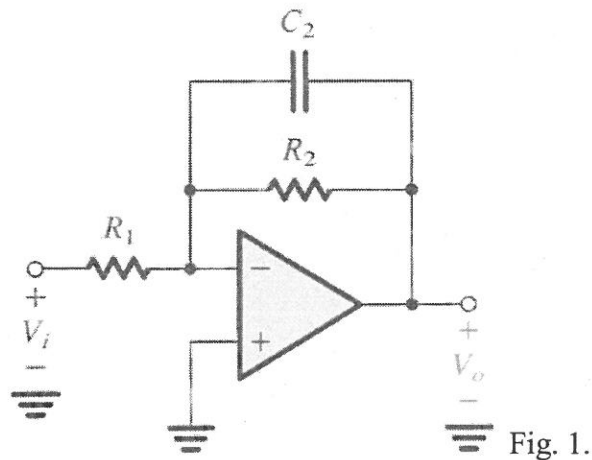
1. For the circuit in Fig. 1, please derive an expression for the transfer function  $V_o(s)/V_i(s)$ . Show the transfer function is that of a low-pass circuit, and find the dc gain and the 3-dB frequency. (25%)



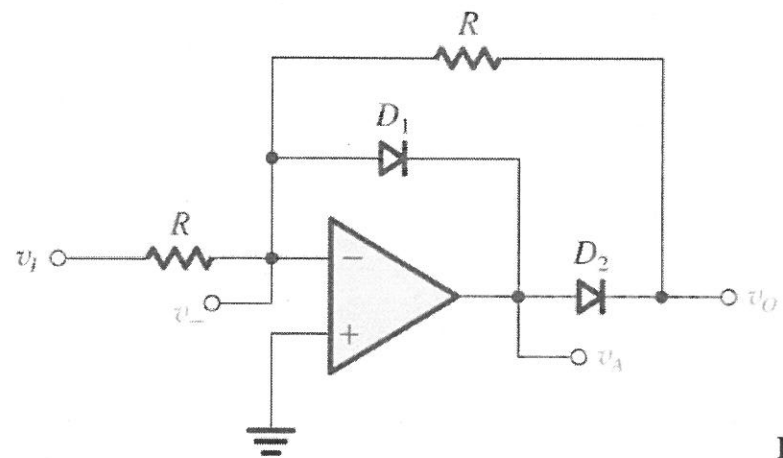2. The op amp in the circuit of Fig. 2 is ideal with output saturation levels of  $\pm 12V$ . The diodes exhibit a constant 0.7 -V drop when conducting. Find  $v_-$ ,  $v_+$ , and  $v_o$  for  $v_i = +1V, +3V, -1V$ , and  $-3V$ . (25%)



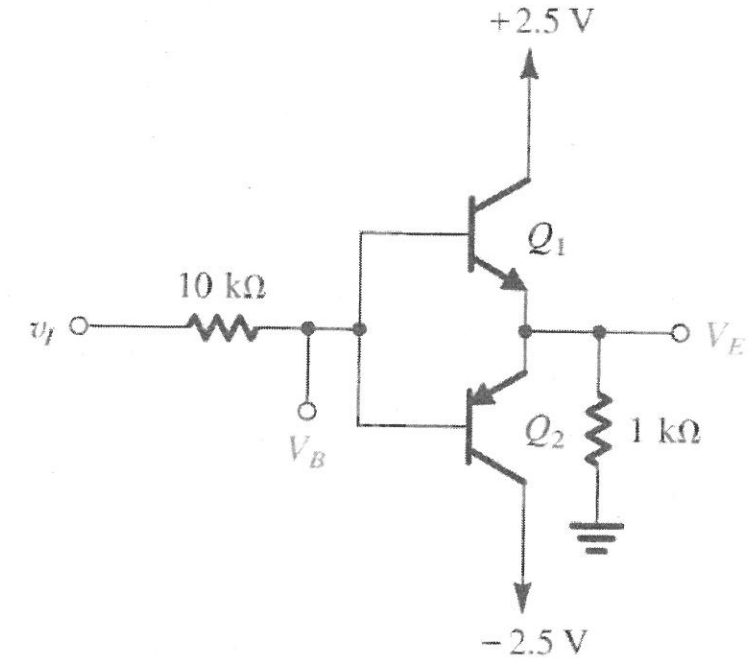3. For the circuit in Fig. 3, find  $V_B$  and  $V_E$  for  $v_i = 0V, +2V, -2.5V$ , and  $-5V$ . The BJTs have  $\beta = 50$ . (25%)



4. In the circuit of Fig. 4, transistors  $Q_1$  and  $Q_2$  have the threshold voltage  $V_t = 0.7V$ , and the process transconductance parameter  $k'_n = 125\mu A/V^2$ . Find  $V_1, V_2$  and  $V_3$  for each of the following cases:
  - (a)  $(W/L)_1 = (W/L)_2 = 20$  (10%)
  - (b)  $(W/L)_1 = 1.5(W/L)_2 = 20$  (15%)

