

國立臺灣海洋大學 103 學年度研究所碩士班招生考試試題

考試科目：電機機械及電路學

系所名稱：電機工程學系碩士班電力組

*可使用計算器

1. 答案以橫式由左至右書寫。2. 請依題號順序作答。

1. 繪出一個電路說明戴維寧定理。 10%

2. 設計一個滿足圖1輸出輸入關係的電路。 20%

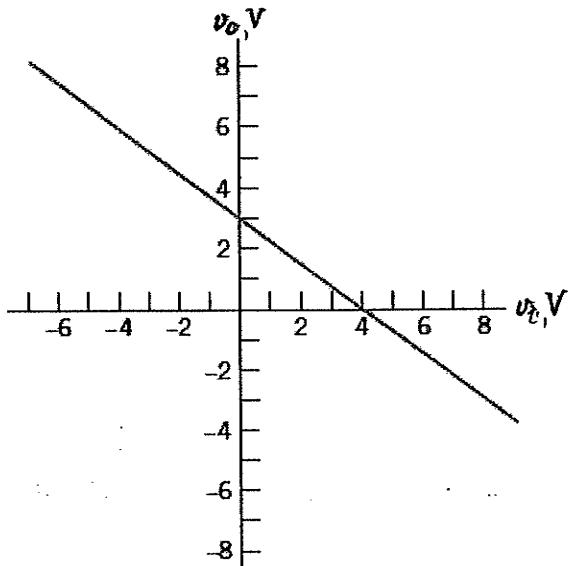


圖 1

3. 求圖2電路的 $v_o(t)$ 。 20%

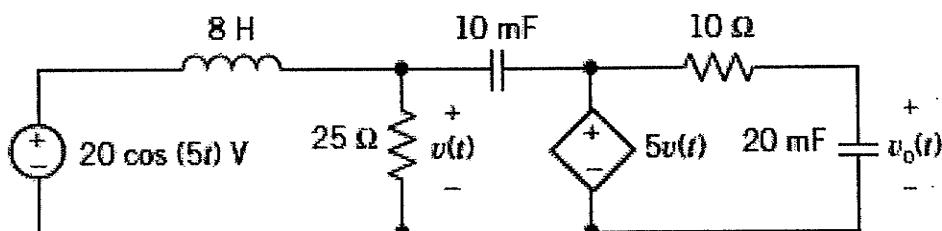


圖 2

4. 三個 25kVA, 24000/277V 的配電變壓器以 Δ-Y 方式連接，它的短路和開路試驗如下：

開路	短路
$V_{line,OC} = 460V$	$V_{line,SC} = 1400V$
$I_{line,OC} = 4.1A$	$I_{line,SC} = 1.5A$
$P_{3\phi,OC} = 945W$	$P_{3\phi,SC} = 912W$

a) 題目是否有錯？說明之。10%

b) 就正確題目求標么等值電路。15%

5. 繪圖說明無刷發電機的激磁如何完成。25%