

所別：機電工程研究所 組別：機電控制組 科目：電機學

注意：□不准□一般計算器 ■工程用計算器，考試時間總計：100 分鐘。試題共 2 頁

1.如圖 1 所示，若 $V_s = 12V$, $R_s = 1k\Omega$, $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega$, $R_3 = 6k\Omega$, 求橫跨於 R_3 兩端之電壓及流過 R_3 的電流大小？(8 分)

2.如圖 2 所示，若 $V_s = 12V$, $R_1 = 11k\Omega$, $R_2 = 220k\Omega$, $R_3 = 6.8k\Omega$, $R_4 = 0.22M\Omega$, 求節點 A 和 B 間之電壓 V_{AB} ？流過 R_2 的電流大小(8 分)

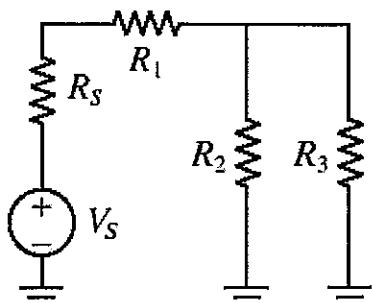


圖 1

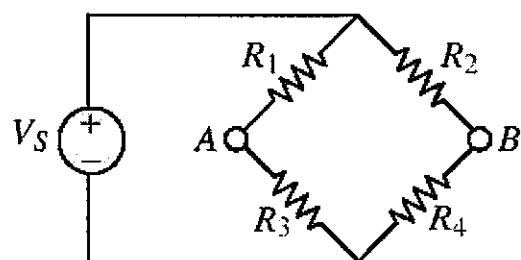


圖 2

3.若電熱器在 110V 下需電流 23A，求(a)經由熱或其它形式所消耗之功率?(b)電熱器使用 24 小時消耗之能量，若以夏季調漲過後之電力公司收費為 3.6 元/kW-h，則應付多少電費？(8 分)

4.兩電燈串聯，並供給 110V 直流電源，A 燈規格 100V/100W，B 燈規格 100V/10W，求(a)各燈內阻?(b)各燈壓降?(c)各燈消耗功率?(d)何燈較亮?為什麼?(e)若電源改為 220V，則有何現象或狀況發生？(20 分)

5.如圖 3 所示，求節點電壓 V_1 及 V_2 ？(8 分)

6.參考圖 4，求(a)戴維寧等效電路中等效電阻、等效電壓值?(b)負載電流 I_L ？(12 分)

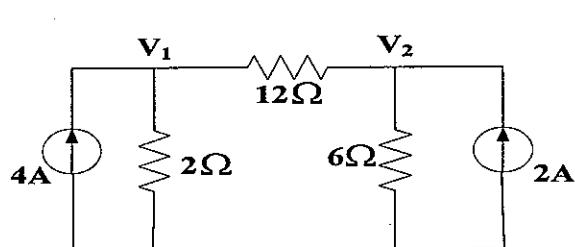


圖 3

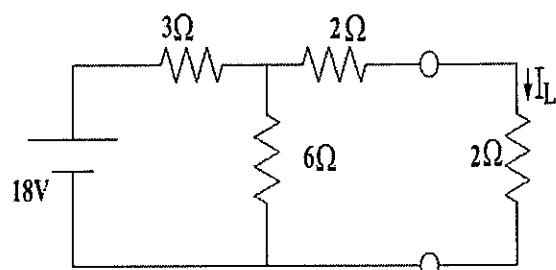


圖 4

~背面尚有試題~

7. 如圖 5 所示為一三相 Δ 接電源及 Y 接負載，負載 $Z_Y = 3 + j4(\Omega)$ ， $V_L = 380V$ ，正相序連接，求負載端之相電流 I_{AN} 及相電壓 V_{AN} ？(8 分)
8. 一單相變壓器，一、二次側兩側線圈之匝數分別為 100 匝、400 匝，該變壓器作為一升壓變壓器使用。若一次側施加 110V、60Hz 之電源，在二次側之負載電流為 10A，試求：(a)二次側電壓？(b)一次側電流？(c)二次側負載電阻換算(等效)到一次側之等效電阻？(12 分)
9. 圖 6 中，有一 20kW、200V(V_t)之分激式發電機，電樞電阻為 $0.1\Omega(R_a)$ ，分激場繞阻為 $200\Omega(R_f)$ ，試求在額定輸出時 (a) 感應電壓 E_a ？(b) 電磁功率？(c) 電樞銅損？(d) 場繞銅損？(16 分)

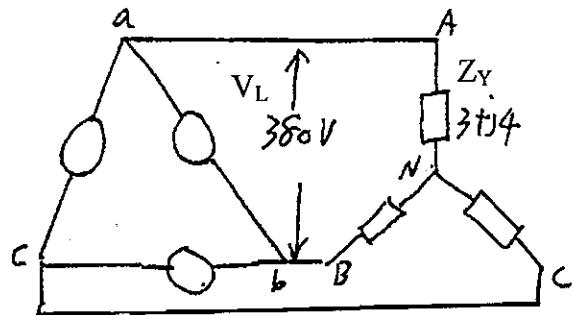


圖 5

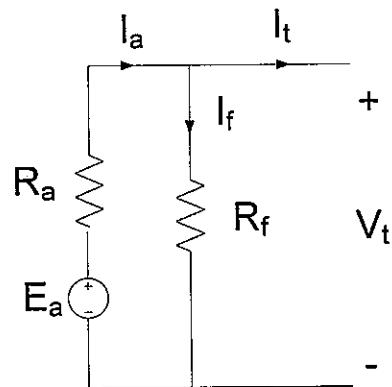


圖 6