

國立高雄第一科技大學 97 學年度 碩士班 招生考試 試題紙

系 所 別：電腦與通訊工程系

組 別：晶片設計組

考科代碼：2132

考 科：電子學

注意事項：

- 1、本科目可使用本校提供之電子計算器。
- 2、請於答案卷上規定之範圍作答，違者該題不予計分。

(一) Define or explain the following terms: (40%)

- (1) Transfer function
- (2) Emitter follower
- (3) Gain margin
- (4) Zener effect
- (5) Schottky diode

(二) Consider the circuit in Figure 1. The transistor parameters are $V_{TN}=1\text{V}$ and $k'_n=36\mu\text{A/V}^2$. Design the width-to-length ratio required in each transistor such that $I_D=0.5\text{mA}$, $V_I=2\text{V}$, and $V_2=5\text{V}$. (20%)

(三) The parameters of the transistor in the circuit in Figure 2 are: $V_{TN}=2\text{V}$, $K_n=4\text{mA/V}^2$, and $\lambda=0$. The circuit parameters are: $V^+=10\text{V}$, $V^-=-10\text{V}$, $R_G=100\text{k}\Omega$, $R_L=2\text{k}\Omega$, and $I_Q=5\text{mA}$. (a) Find R_D such that $V_{DSQ}=12\text{V}$. (b) Calculate g_m and R_i . (c) Determine the small-signal voltage gain $A_v=v_o/v_i$. (20%)

(四) For the circuit in Figure 3, the parameter are $V^+=5\text{V}$, $V^-=-5\text{V}$, $R_S=0.1\text{k}\Omega$, $R_I=40\text{k}\Omega$, $R_2=5.72\text{k}\Omega$, $R_E=0.5\text{k}\Omega$, $R_C=5\text{k}\Omega$, and $R_L=10\text{k}\Omega$. The transistor parameters are $\beta=150$, $V_{BE(\text{on})}=0.7\text{V}$, $V_A=\infty$, $C_\pi=35\text{pF}$, and $C_\mu=4\text{pF}$. Determine the upper corner frequency and midband gain of the circuit. (20%)

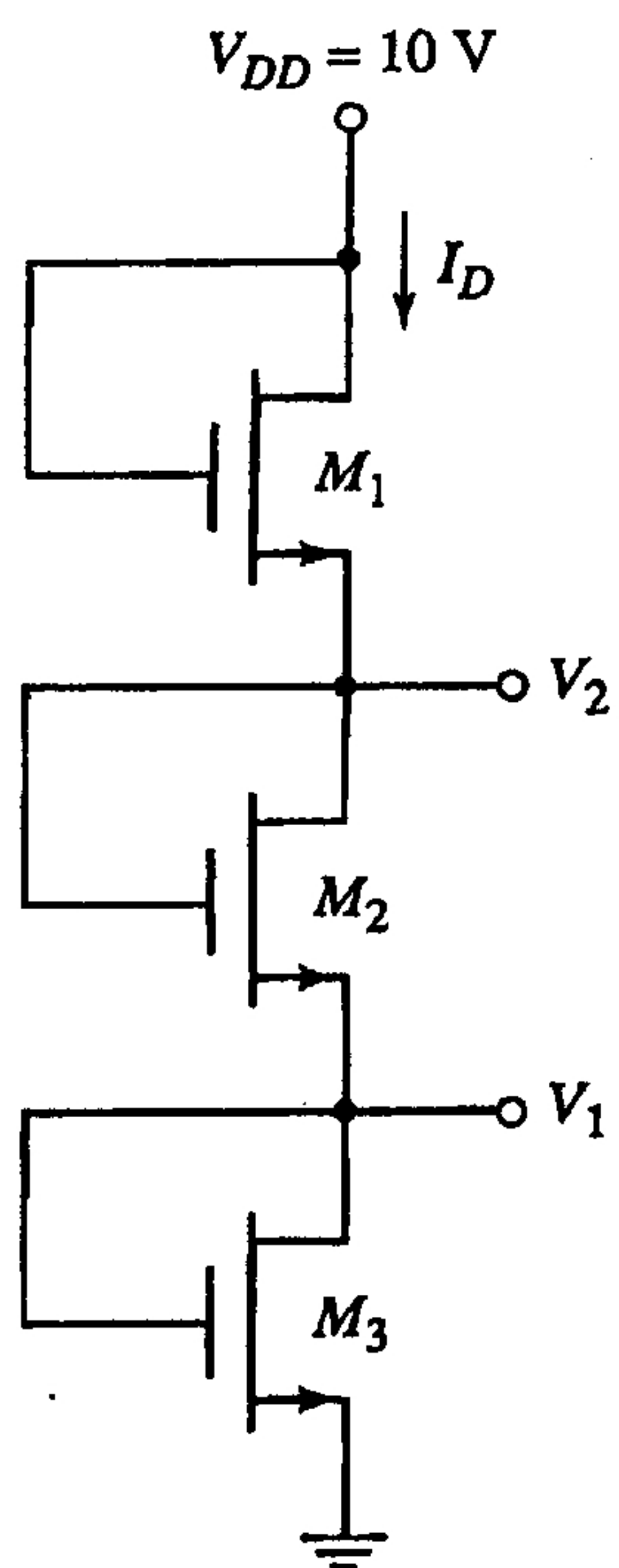


Figure 1

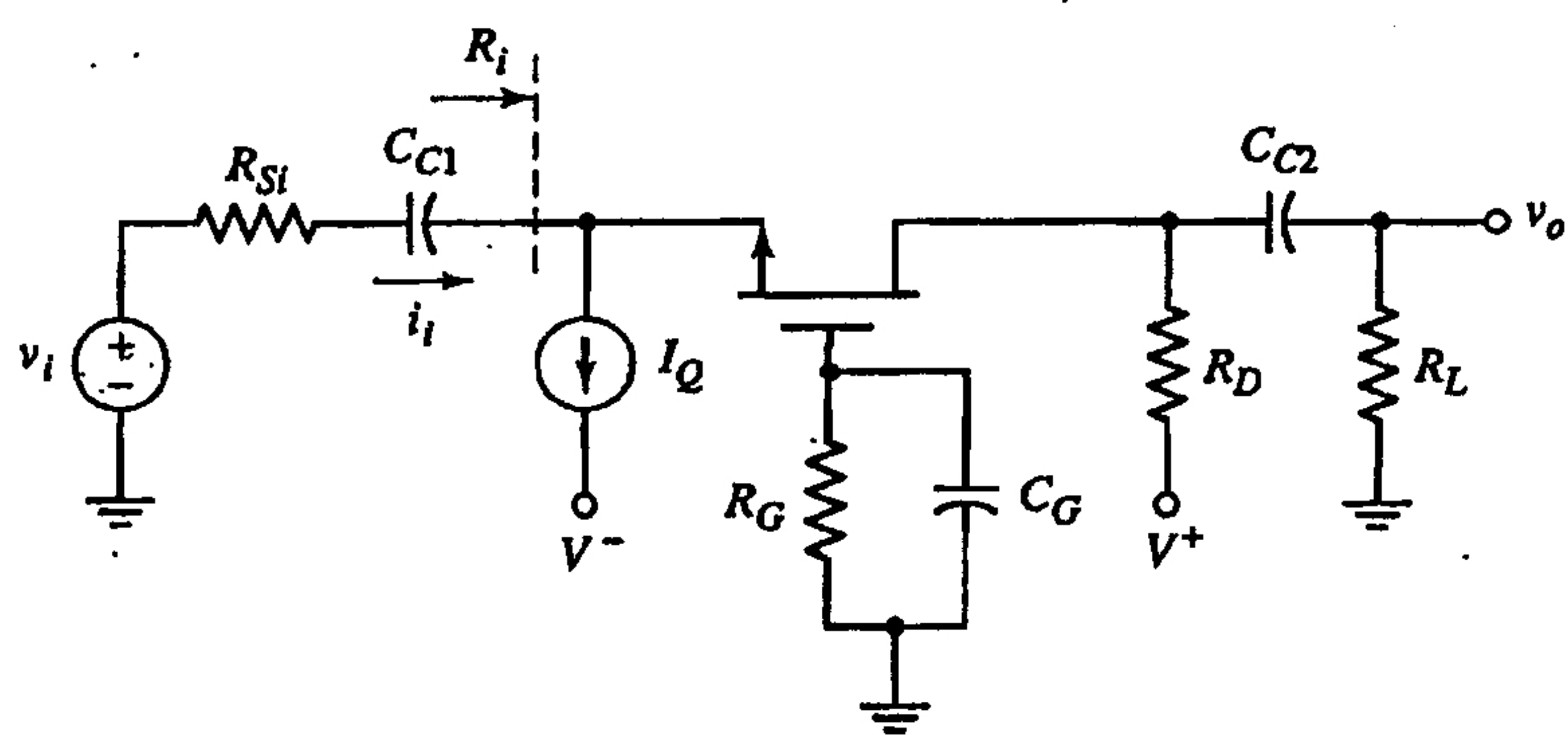


Figure 2

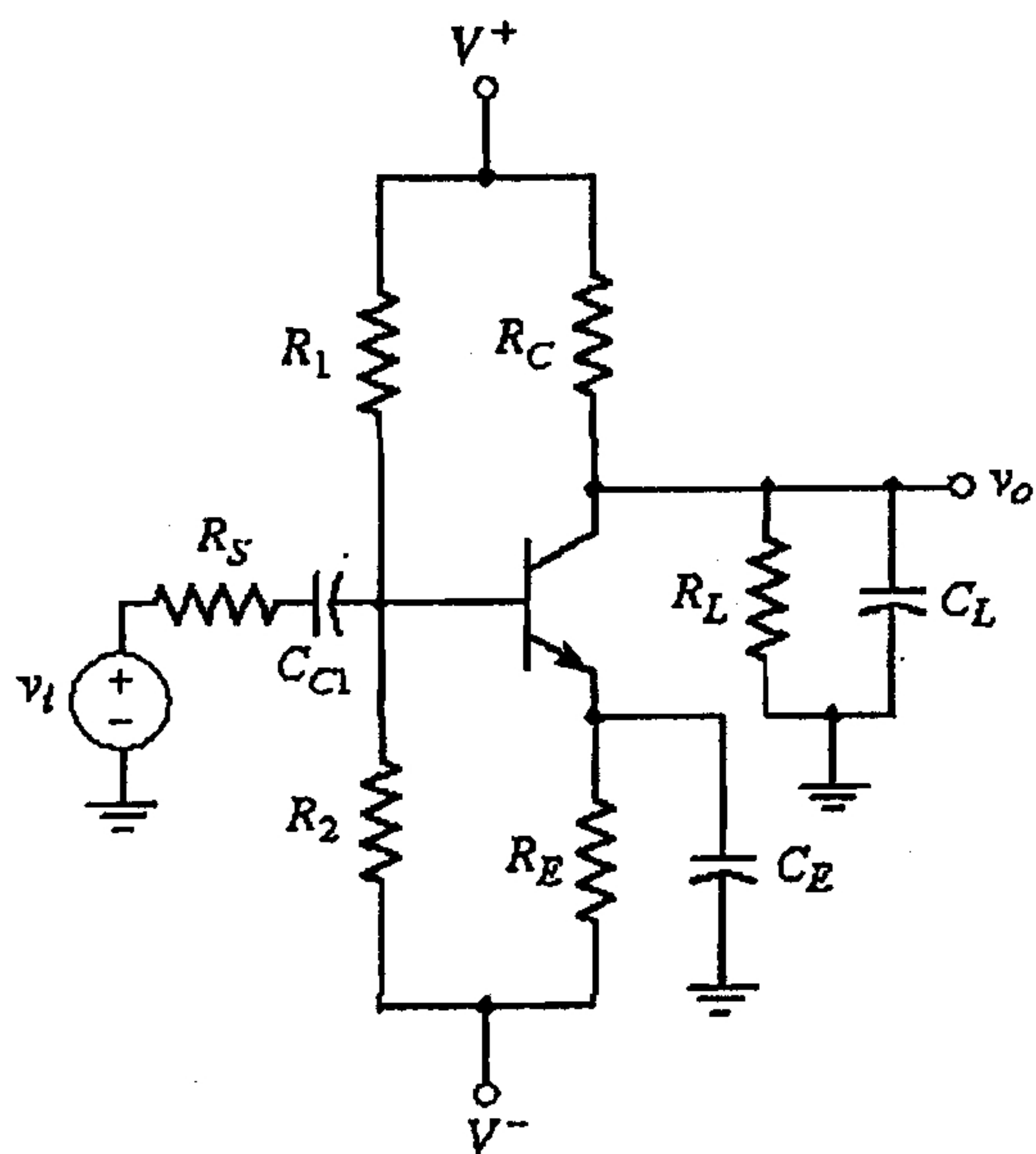


Figure 3